

Résistance équivalente ★



Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer la résistance équivalente du dipôle suivant.

Question 2 Déterminer le courant et la tension dans chacune des branches.