

Résistance équivalente★

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer la résistance équivalente du dipole suivant.

