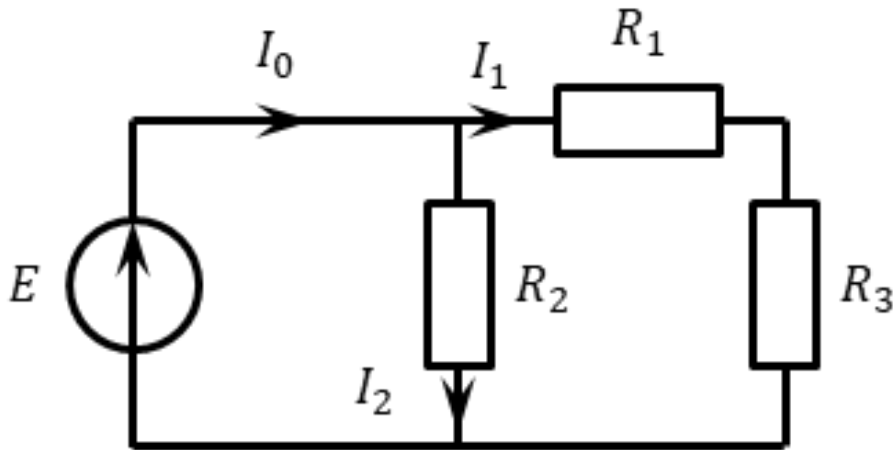


## Circuit électrique ★

Pas de corrigé pour cet exercice.

**Question 1** Sur le circuit suivant, déterminer les courants dans chacune des branches et la tension aux bornes de tous les dipôles en fonction de  $E$  et des différentes résistances  $R_i$ .



Corrigé voir .