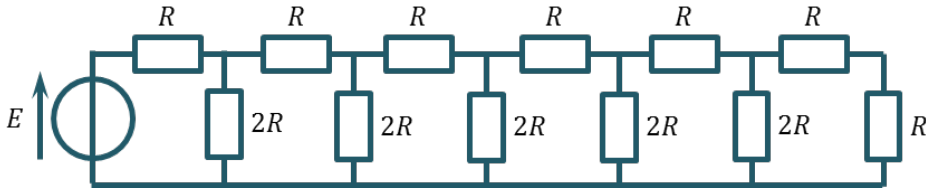


## Résistance équivalente ★

Pas de corrigé pour cet exercice.

**Question 1** Déterminer la résistance équivalente du dipôle suivant.



**Question 2** Déterminer le courant et la tension dans chacune des branches.

Corrigé voir .